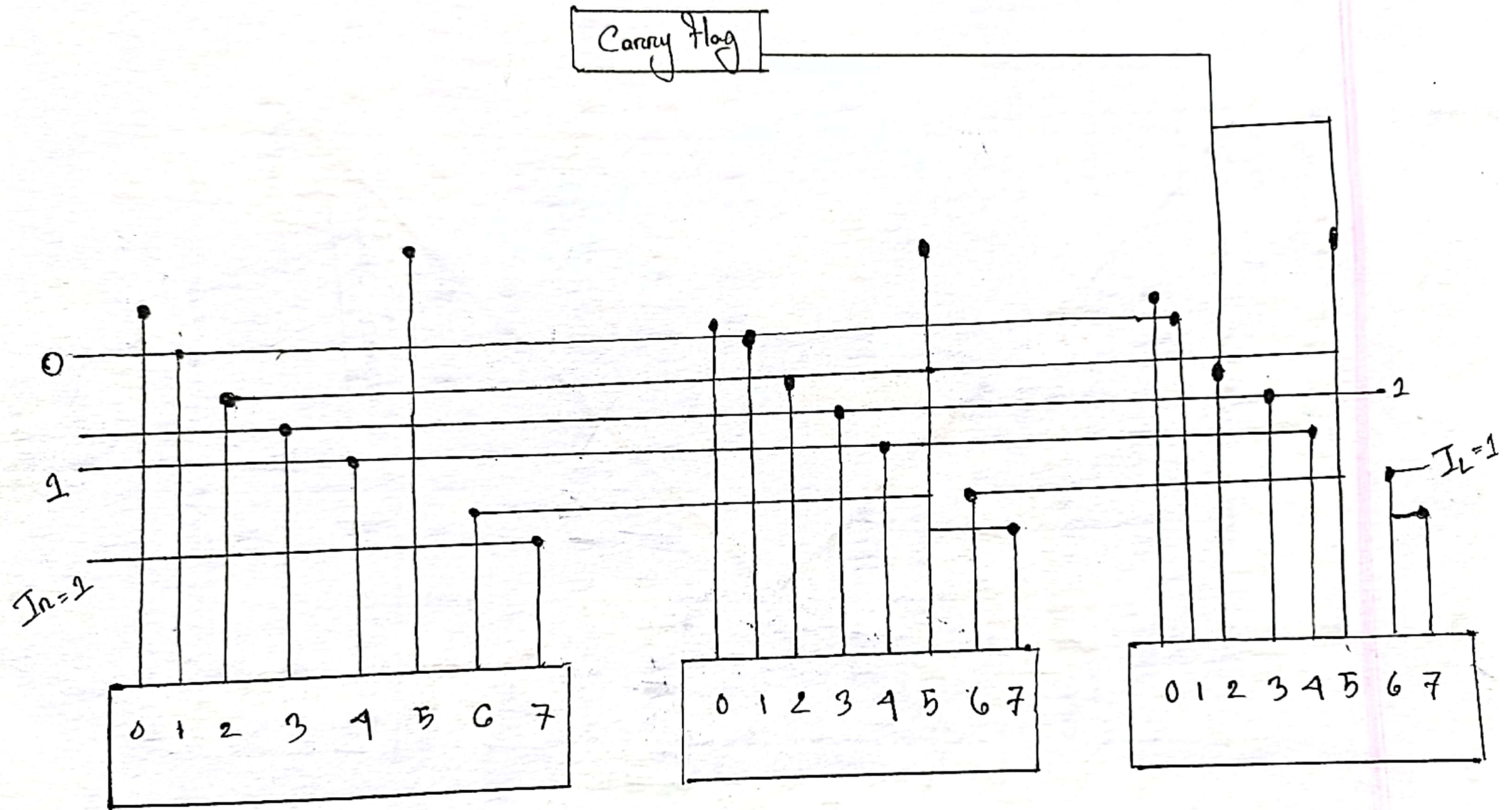


Ans to the Question No : 01

S_2	S_1	S_0	e_{in}	P	X_1	Y_0	Z_1
0	0	0	X	$A \oplus B$	A	B	X
0	0	1	X	$\bar{A} = A \oplus \text{All 1's}$	A	All 1's	X
0	1	0	X	$A \oplus 0 = (A \oplus \bar{0}) \oplus \bar{0}$	$A+1$	1	X
0	1	1	X	$1+B = (\bar{1} \oplus B) \oplus 0$	$1+B$	0	X
1	0	0	0	$A+1$	A	0	0
1	0	0	1	$A = A + \text{All 0's} + 1$	A	0	-1
1	0	1	0	$A-B = A + \bar{B} + 1$	A	$\bar{B}+1$	0
1	0	1	1	$A-1-B = A + \bar{B}$	A	\bar{B}	1
1	1	0	0	$A+0$	A	0	0
1	1	0	1	$A+0-1$	A	0	1
1	1	1	0	$A+1+B$	A	B	0
1	1	1	1	$A+B$	A	B	1

Ans to the Question: 02

3 Bit Shifter Design



Ans to the Question : 03

			Control	Word		
	A	B	D	F	Cin	H
	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12	13	14 15 16
i) $R_1 \leftarrow R_1 + R_4$	0 0 1	1 0 0	0 0 1	1 1 1	1	1 0 1
ii) $R_3 \leftarrow 0$	0 0 0	0 0 0	0 1 1	1 0 0	1	1 0 1
iii) $R_1 \text{ And } R_2$	0 0 1	0 1 0	0 0 0	0 1 0	1	1 0 1
iv) $R_5 \leftarrow \text{SHR } R_6$	1 1 0	1 1 0	1 0 1	0 1 1	1	1 1 1
v) $R_7 \leftarrow \text{CRC } R_7$	1 1 1	1 1 1	1 1 1			0 0 0

Ans to the Question : 04

(a)

Here, $P_a = 1$ & $P_s = 1$

$$\begin{aligned} 1) \quad A &= (+A) + (-B) \\ B &= (+A) + (+B) \end{aligned}$$

$$A = 5 \text{ \& } B = 2, \quad A > B$$

Flow chart :

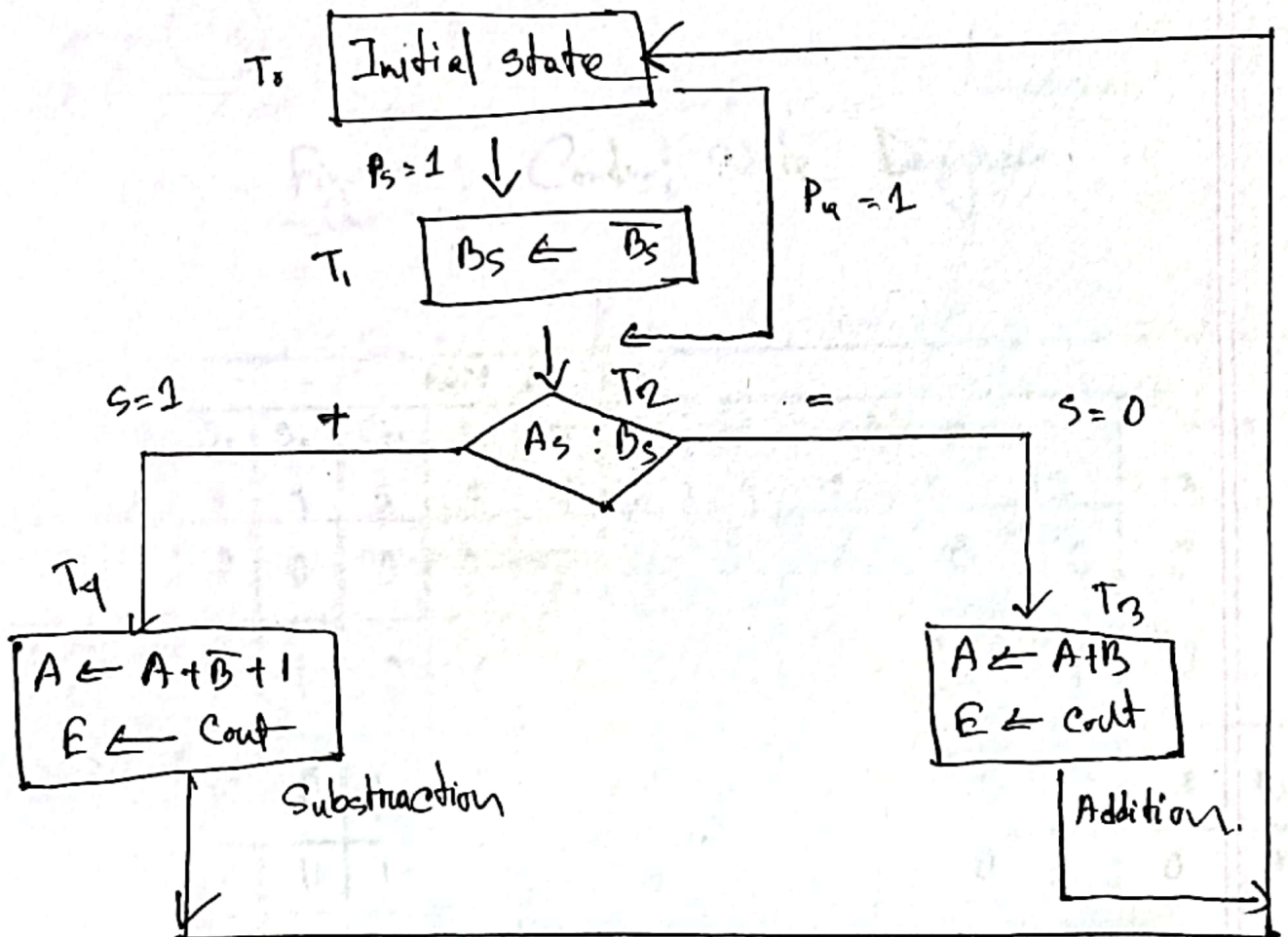


Figure : Addition & Subtraction operation Flow chart.

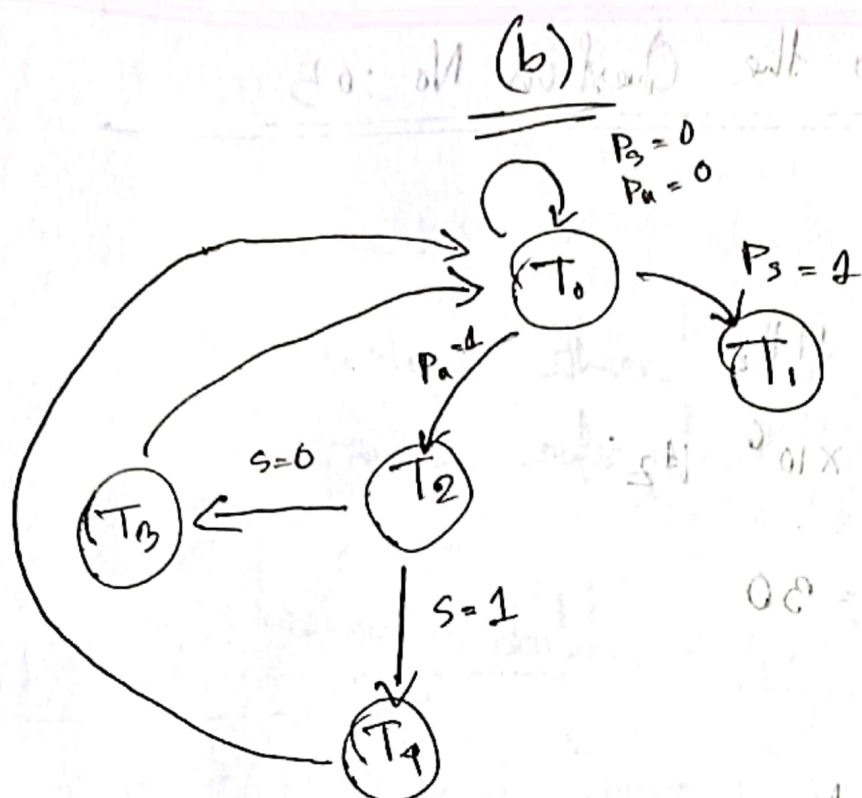


Figure 1: Control State Diagram

ROM Address	ROM OUTPUT													
	X	S ₂	S ₁	S ₀	C _{in}	L	Y	Z	W	Address			Select	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 0 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0 0 1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
0 1 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
0 1 1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
1 0 0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Ans to the Question No : 05

Here,

$$f_{osc} = 2 \text{ MHz}$$

$$= 2 \times 10^6 \text{ Hz}$$

$$UBRR_n = 30$$

We know,

Standard baud rate = 2400, 4800, 9600, 14400
 19200

for asynchronous normal mode:

Baud Rate

$$\frac{f_{osc}}{16(UBRR_n + 1)}$$

$$= 1032.2580$$

$$\text{Baud error} = \left\{ (1800 - 4032.258) / 1800 \right\} \times 100 \% \\ = 0.150 \% < \pm 2 \% \quad \text{not bad}$$

For this mode there will be no communication error to the information.

For asynchronous double speed mode:

$$\text{Baud Rate} = \frac{f_{osc}}{8 (UBRR_n + 1)} \\ = \frac{2 \times 10^6}{8 (30 + 1)} = 8064.51 = 8065$$

$$\therefore \text{Baud Error} = \left\{ (9600 - 8065) / 9600 \right\} \times 100 \% \\ = 0.159 \% < \pm 2 \%$$

Here, no communication error will happen.

For Synchronous (master mode):

$$\text{Baud Rate} = \frac{f_{osc}}{2(UBRR_n + 1)}$$

$$= \frac{2 \times 10^6}{2(90 + 1)}$$

$$= 32258.07$$

$$= 32259$$

$$\text{So, Baud Error} = \frac{19200 - 32259}{19200} \times 100\%$$

$$= -0.680\% < \pm 2\%$$

Here, also for this mode no communication error will happen.

Ans sho the Question: 0/6 = 11, result

We have, $\frac{11 \times 01 \times 01}{01 \times 01 \times 01} = 11111111$

$$f_{osc} = 12 \text{ MHz} = 12 \times 10^6 \text{ Hz}$$

When prescaler, 000 =

$$N = 1$$

000 = 11, result

$$f_{osc} \text{ PCPWM} = \frac{f_{clk} \times 11111111}{N \times 010}$$

$$= \frac{12 \times 10^6 \text{ Hz}}{8.510}$$

$$= 23529.911$$

$$= 23529 \text{ Hz} \times 01 = 11, \text{ result}$$

When, $N = 8$, $\frac{11 \times 01 \times 01}{01 \times 01 \times 01} = 11111111$

$$f_{osc} \text{ PCPWM} = \frac{12 \times 10^6 \text{ Hz}}{8.510}$$

$$= 2941.176$$

$$= 2942 \text{ Hz}$$

When, $N = 64$, $N = 2^6$

$$f_{\text{carrier PEPWM}} = \frac{12 \times 10^6 \text{ Hz}}{64 \times 510}$$

$$= 367.6470588$$

$$= 368$$

When, $N = 256$, $N = 2^8$

$$f_{\text{carrier PEPWM}} = \frac{12 \times 10^6}{256 \times 510}$$

$$= 91.911$$

$$= 92 \text{ Hz}$$

When, $N = 1024$, $N = 2^{10}$

$$f_{\text{carrier PEPWM}} = \frac{12 \times 10^6}{1024 \times 510}$$

$$= 22.977$$

$$= 23 \text{ Hz}$$

$$=$$